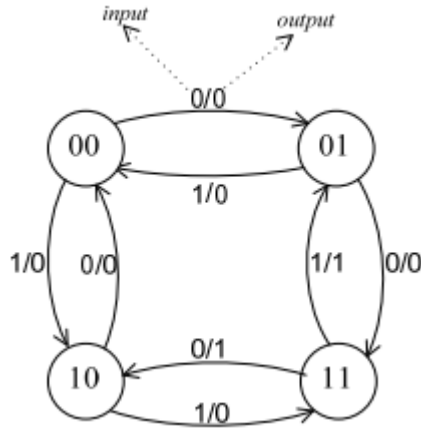


## Review Questions 5

### Algorithmic State Machines

1 – Given the state diagram below, generate the state table and design a sequential circuit using D flip fops.



### Yanıt 1

Şimdiki durum		girdi	Sonraki durum		çıktı
A	B	x	A	B	y
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0

Çıktı sadece bir durumda 1 oluyor  $\rightarrow Y = ABx'$

Flip flop girdileri  $D_A = A(t+1)$   $D_B = B(t+1)$


$D_A$  ve  $D_B$  için Karnaugh Map kullanıyoruz.

A \ Bx				
	00	01	11	10
0		1		1
1		1		1

$$D_A = B'x + Bx' = B \oplus x$$

A \ Bx				
	00	01	11	10
0	1			1
1		1	1	

$$D_B = Ax + A'x' = (A \oplus x)'$$

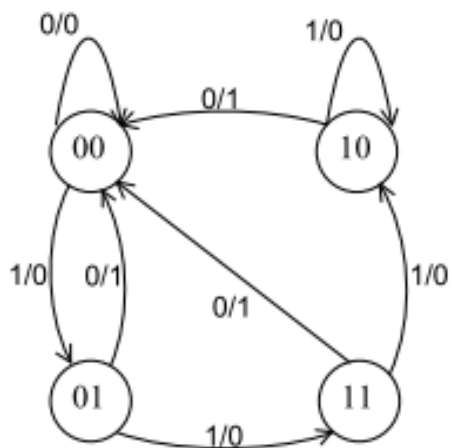

## Yanıt 2

a)

Durum	00	00	01	00	01	11	00	01	11	00	01	11	10	10	00
Girdi	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Çıktı	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	

b)

Şimdiki durum			girdi	Sonraki durum		çıktı
A	B	x		A	B	y
0	0	0		0	0	0
0	0	1		0	1	0
0	1	0		0	0	1
0	1	1		1	1	0
1	0	0		0	0	1
1	0	1		1	0	0
1	1	0		0	0	1
1	1	1		1	0	0

		Bx			
		00	01	11	10
A	0			1	
	1		1	1	


$$D_A = Ax + Bx = (A + B)x$$

		Bx			
		00	01	11	10
A	0		1	1	
	1				

$$D_B = A'x$$

		Bx			
		00	01	11	10
A	0				1
	1	1			1


$$y = Bx' + Ax' = (A + B)x'$$

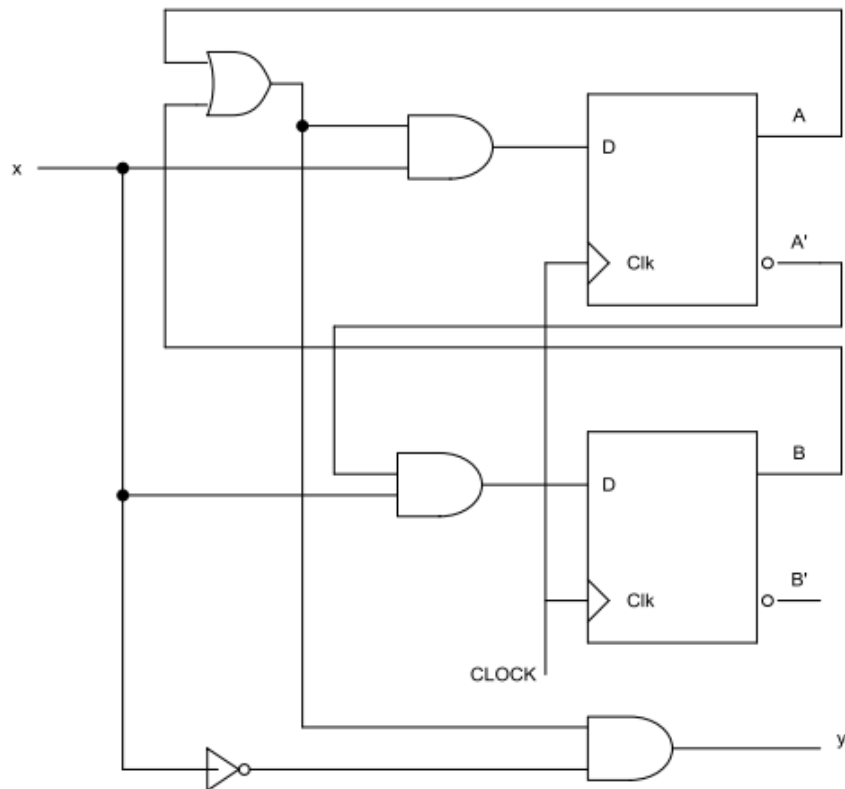

3 - Create a state diagram for a sequence detector that outputs a 1 when it detects the final bit in the serial data stream 1101

### Yanıt 3

#### Moore Machine

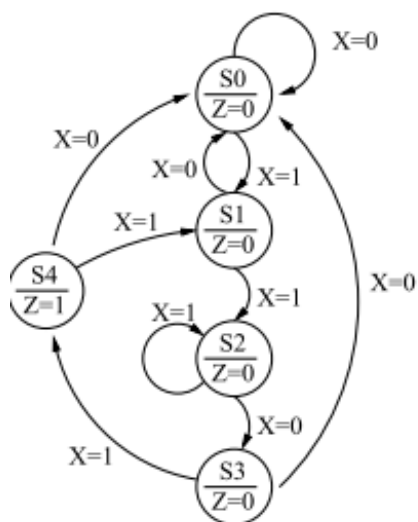

#### Mealy Machine

